



Laboratorní cvičení z předmětu CITE


Podmíněné přiřazení, multiplexor




1. Z kurzu předmětu na elearning.tul.cz stáhněte a rozbalte projekt LAB03.zip.

Cesta k projektu nesmí obsahovat diakritiku, mezery nebo speciální znaky. Vhodné umístění je v laboratoři A107 vaše domovská složka, ve kterém si můžete vytvořit podadresář s vaším jménem bez diakritiky.

 2. Otevřete Vivado – dvakrát klikněte na spouštěč na ploše:



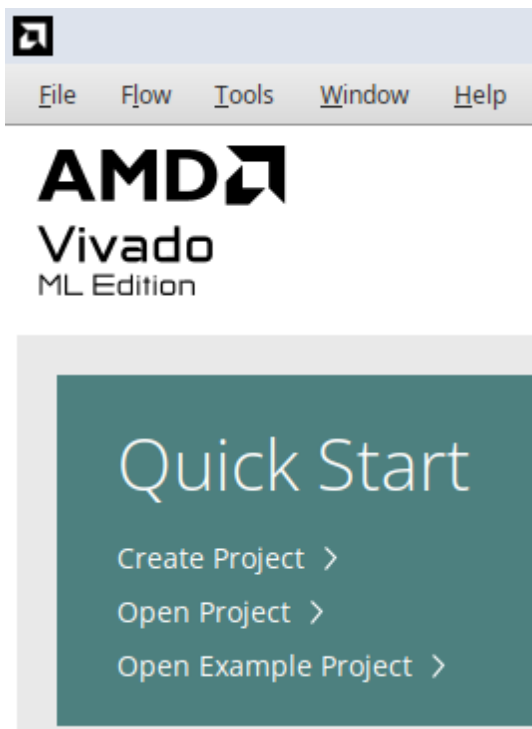
3. V úvodním okně aplikace klikněte na Quick Start – Open Project:



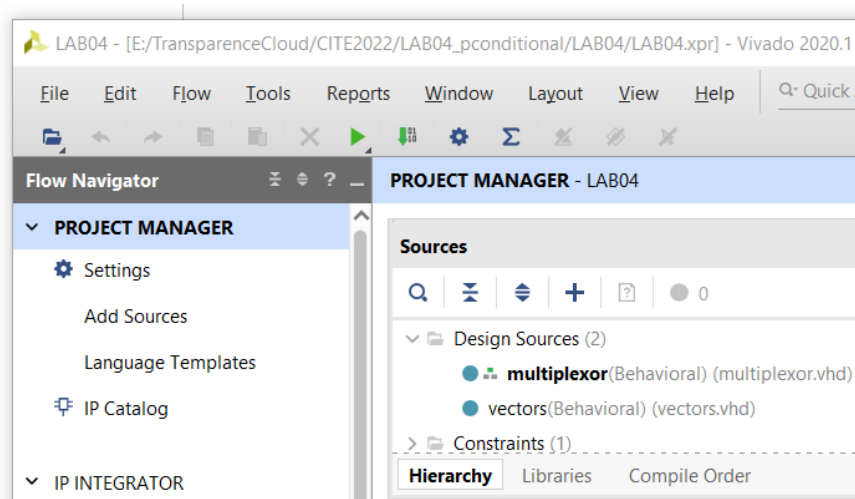4. Otevřete soubor LAB04.xpr uvnitř dekomprimované složky.




- Otevře se prostředí Vivado. Otevřete kód souboru multiplexor.vhd:




Multiplexor

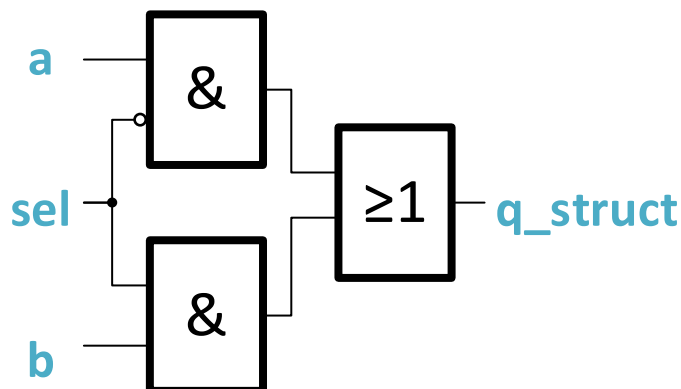- Pomocí výrazu nepodmíněného přiřazení, který jste procvičili v minulém cvičení vytvořte multiplexor s dvojicí vstupů **a**, **b**, výběrovým signálem **sel** a výstupem **q_struct**.



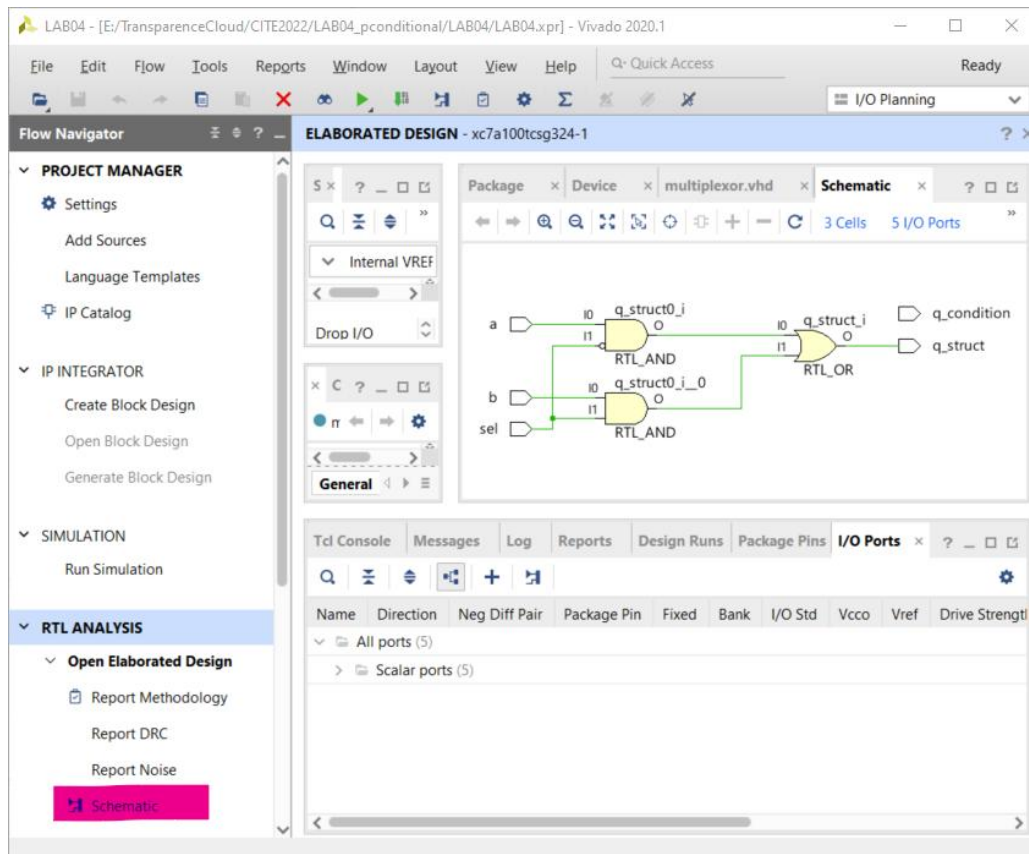- Ověřte, zda schéma odpovídá předpokladu:



3. Multiplexor jsme popsali strukturně. Můžeme popsat i jeho chování:
 - a. Chceme na výstup **q** přiřadit proměnnou **a**, když je vstup **sel** roven logické **0**, jinak přiřadíme **b**.
4. Seznamte se syntaxí příkazu podmíněného přiřazení:

```
cíl <= výraz_0 when podmínka_0
[else výraz_1 when podmínka_1
 else výraz_2 when podmínka_2
 ...]
[else výraz_n];
```


- Příkaz podmíněného přiřazení je alternativou podmínky if v programovacích jazycích, které už znáte.
- **Nepovinné** části příkazu jsou uzavřeny v hranatých závorkách []. **První nepovinná část** se neuvádí, pokud popisujeme binární rozhodování. Druhou nepovinnou část (tj. poslední větev **else** bez podmínky) uvádíme **vždy**, když popisujeme **kombinační logiku**.
- **Podmínka** je booleovská (typ **boolean** s hodnotami **true** a **false**). Podmínku můžeme definovat explicitně pomocí relačních operátorů (=, /=) nebo využít implicitní zápis (pouze



s proměnnou typu **std_logic**). Porovnávat lze pouze kompatibilní datové typy, proto píšeme na pravou stranu jednoduché uvozovky. Implicitní zápis je konvertován na podmínku `sel = '1'`.

```
sel = '1' nebo sel /= '0' nebo sel
```

 5. Použijte příkaz podmíněného přiřazení na vytvoření popisu funkce multiplexoru. Přiřazujte do výstupu **q_condition**.
6. Prozkoumejte schéma obvodu v okně Schematic RTL analýzy. Behaviorálně popsaný multiplexor má značku multiplexoru.
7. Ověřte, že se oba multiplexory chovají shodně:
 - a. Pro nahrání do obvodu:
 - i. Klikněte na Generate Bitstream v menu Flow.
 - ii. Po ukončení procesu zvolte Open Hardware Manager.
 - iii. Připojte desku a zapněte ji.
 - iv. Klikněte v zelené liště na Open target – Auto Connect.
 - v. Klikněte v zelené liště na tlačítko Program a potvrďte.




Behaviorální popis ve většině případů odstraňuje zdlouhavou tvorbu pravdivostní tabulky a minimalizaci



STD_LOGIC_VECTOR

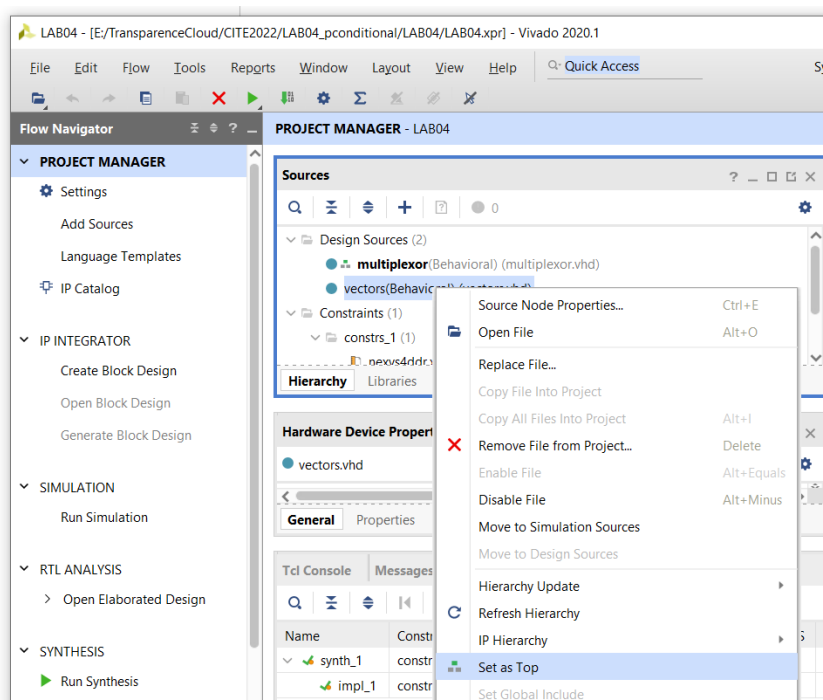1. Přepněte Vivado na zpracování souboru vectors.vhd:
 - a. Pravým tlačítkem myši klikněte na položku vectors.vhd v Project Manager \ Sources a zvolte Set as Top.



2. Povšimněte si:
 - a. Datový typ vstupu i výstupu se změnil na std_logic_vector.
 - **std_logic_vector** je pole hodnot **std_logic**.
 - Velikost pole uvádíme pomocí rozsahu - **range** a to převážně ve formě (**High downto Low**) nebo výjimečně (**Low to High**). Počet prvků pole je **High – Low + 1**, nehledě na směr.
 - Do vektoru zapisujeme konstanty v dvojitých uvozovkách, např: **V <= "0111"**. Bázový typ vektoru je znak (**'0'**); vektor je svého druhu **řetězec** znaků.
 - Chceme-li zapisovat v jiné, než implicitní binární číselné soustavě volíme [N]**D** pro desítkovou, [N]**X** pro šestnáctkovou a [N]**O** pro osmičkovou. Zápis doplňujeme nepovinným počtem bitů [N], které budou z řetězce použity. Hodnota konstanty v řetězci nesmí být po převodu do binární soustavy krácena. Např:



```
signal x : std_logic_vector(4 downto 0) := 5D"30";  
signal y : std_logic_vector(3 downto 0) := X"F";
```

- Chceme-li všechny prvky nastavit na stejnou hodnotu, můžeme využít části příkazu **agregátu**. Jelikož jsou prvky pole typu `std_logic`, hodnotu dáváme do jednoduchých uvozovek, např: **LEDs <= (others => '0')**; Více se o agregátech dozvíte ze skript.
 - Prvky pole lze indexovat pomocí kulatých závorek do kterých zapíšeme:
 - **Integer**, chceme-li indexovat prvek pole, např: **LEDs(4) <= ,0'**. Takový prvek je typu `std_logic`.
 - **Range**, chceme-li indexovat část pole, např.: **LEDs(2 downto 1) <= switches(1 downto 0)**. Rozměry výrazu na levé a pravé straně musí vždy odpovídat.
 - Vektory lze řetězit pomocí operátoru slučování **&**. Délka vektoru na levé i pravé straně musí být rovna. Jakou hodnotu dosadíte za otazník ?
 - **LEDs <= "0111" & '0' & switches(15 downto ?) & "111"**;
 - (Jak se přijde na odpověď? Sčítáme délky slučovaných prvků na pravé straně a porovnáváme je s délkou cíle přiřazení...)
3. Provedte následující přiřazení. Každé přiřazení pište na nový řádek a zakončete středníkem:
- a. Na **první dvě diody** přiřadte **log. 0**. Na levé straně použijte výběr pomocí **range**, na pravé použijte příkaz **agregátu**.
 - b. Na diody **2 a 3** přiřadte **log. 1**.
 - c. Na další **4 diody** přiřadte první čtyři přepínače. Využijte indexace pomocí **range** na obou stranách.
 - d. Na posledních 8 diod přiřadte 4 přepínače tak, že každý přepínač bude rozsvěcet dvě sousední LED. Na levé straně využijte indexaci pomocí **range**, na pravé využijte příkaz slučování vektorů **&**. Výsledek:



4. Vygenerujte bitstream a návrh vyzkoušejte na vývojové desce.

Multiplexor II

5. Přepněte Vivado na zpracování souboru **multiplexor.vhd** (pravé tlačítko na soubor **multiplexor.vhd** a zvolte **Set as Top**)
6. Upravte entitu tak, aby popisovala multiplexor, který přepíná 8 vstupů:
 - a. Odstraňte všechny stávající porty.
 - b. Přidejte **vstupní datový port d** typu **std_logic_vector** o délce **8**.
 - c. Přidejte výběrový **vstupní port s** typu **std_logic_vector**. **Délku vstupu určete dle vstupu d**. Kolik bitů je potřeba k rozlišení všech možností vstupu **d**?
 - d. Přidejte výstupní port **q** typu **std_logic**.
 - e. **Pomocí příkazu podmíněného přiřazení popište multiplexor.**
 - f. Zobrazte schéma multiplexoru.
 - g. Získaný multiplexor otestujte na vývojové desce. Rozložení ovládání je na obrázku níže:

